

1. Partiendo del estado $Q_0=Q_1=0$, determine la secuencia de bits de E que activa la salida S. Justifique su respuesta en el diagrama de tiempo. Suponga que la entrada E está sincronizada con la señal de reloj **(10p)**

