

Ejercicio 1. Segundo parcial : Departamento de distribución de agua

a. Definición de variables :

A : tubería A = 5 l/m

B : tubería B = 15 l/m

C : tubería C = 25 l/m

D : tubería D = 30 l/m

SA : salida 1 = 5 l/m

SB : salida 2 = 10 l/m

SC : salida 3 = 20 l/m

SD : salida 4 = 40 l/m

0 = cerrado


1 = abierta

b. Tabla de verdad del circuito:

	5	15	25	30	5	10	20	40
	A	B	C	D	SA	SB	SC	SD
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0
2	0	0	1	0	1	0	1	0
3	0	0	1	1	1	1	0	1
4	0	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	1	1	0	0	1
6	0	1	1	0	0	0	0	1
7	0	1	1	1	X	X	X	X
8	1	0	0	0	1	0	0	0
9	1	0	0	1	1	1	1	0
10	1	0	1	0	0	1	1	0
11	1	0	1	1	X	X	X	X
12	1	1	0	0	0	0	1	0
13	1	1	0	1	X	X	X	X
14	1	1	1	0	X	X	X	X
15	1	1	1	1	X	X	X	X

c. Circuito de control de cada válvula de salida:

Forma base del circuito:

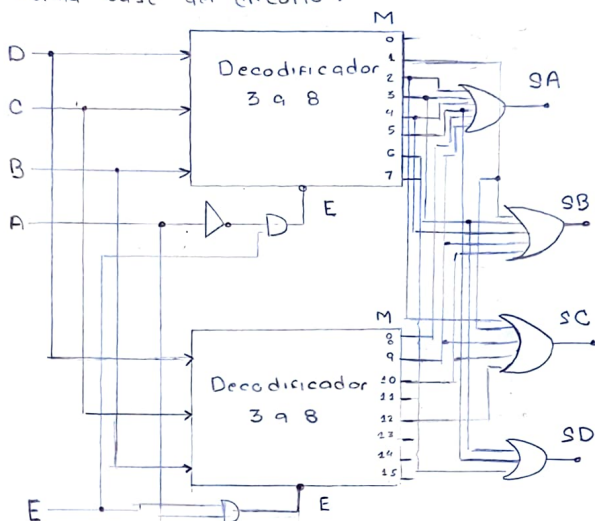

Diagramas de Karnaugh:

CD	00	01	11	10
AB	00	0	1	1
01	1	1	X	
11		X	X	X
10	1	1	X	

CD	00	01	11	10
AB	00		1	1
01	1		X	
11		X	X	X
10		1	X	1

$$SA = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$$

$$SB = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{B}D + AC$$





CD	00	01	11	10
AB	00		1	1
01			X	
11	1	X	X	X
10		1	X	1

CD	00	01	11	10
AB	00		1	
01		1	X	1
11		X	X	X
10			X	

$$SC = AB + \bar{B}\bar{C}D + \bar{B}C\bar{D}$$


$$SD = CD + BD + BC$$

Circuitos individuales:

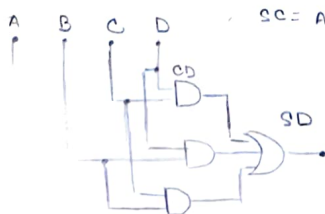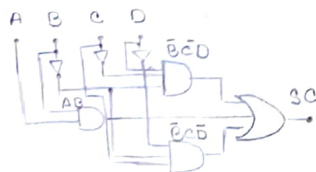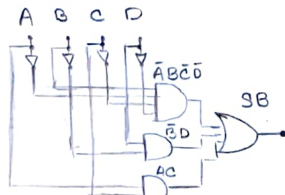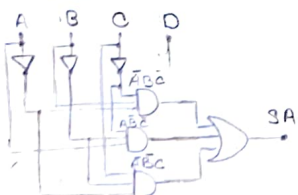


Circuitos decodificadores individuales:


1.

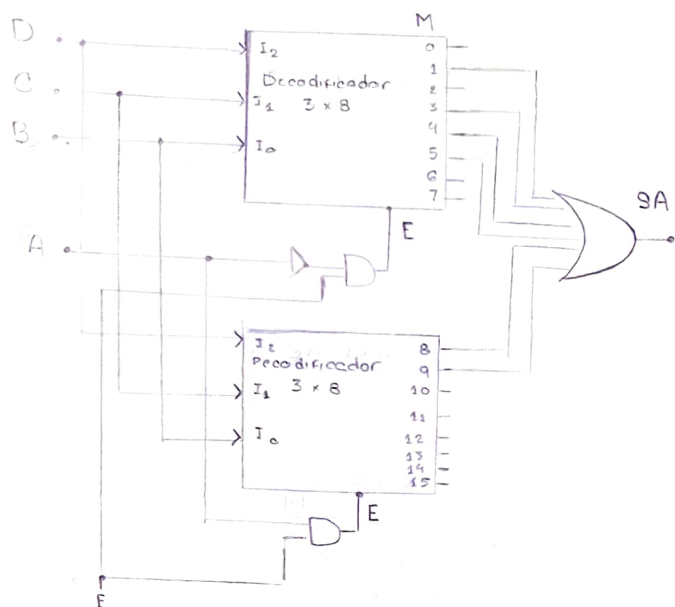


2.

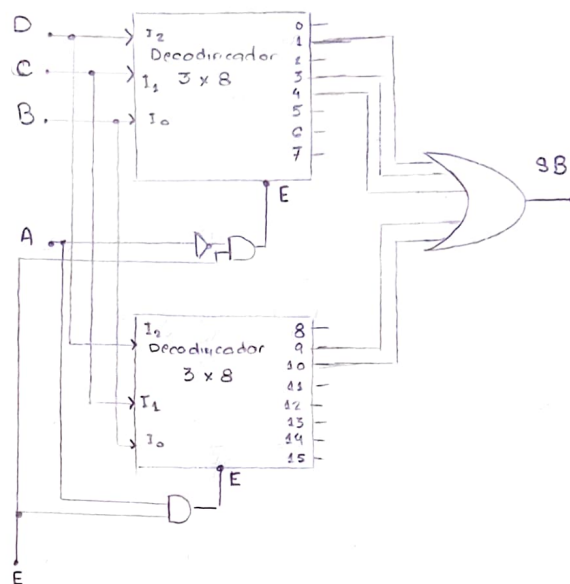

3.

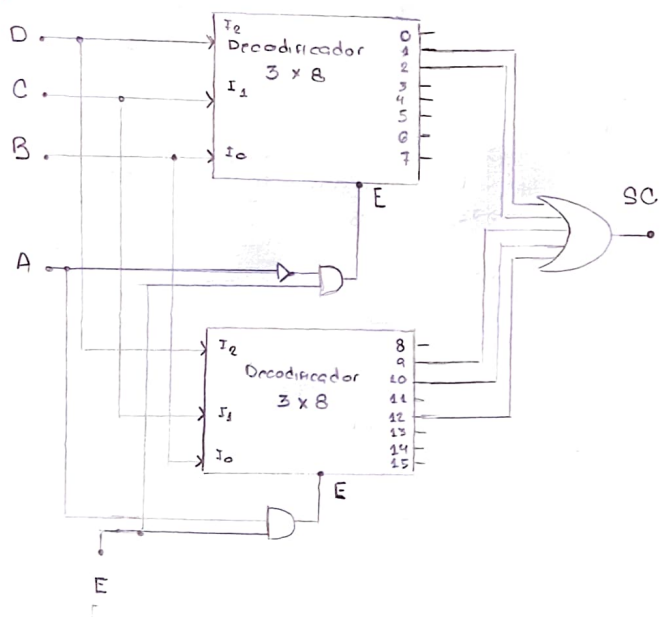

4.

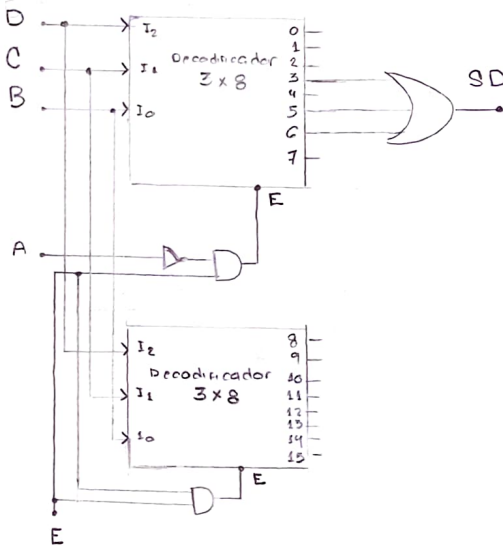

María Ballesteros